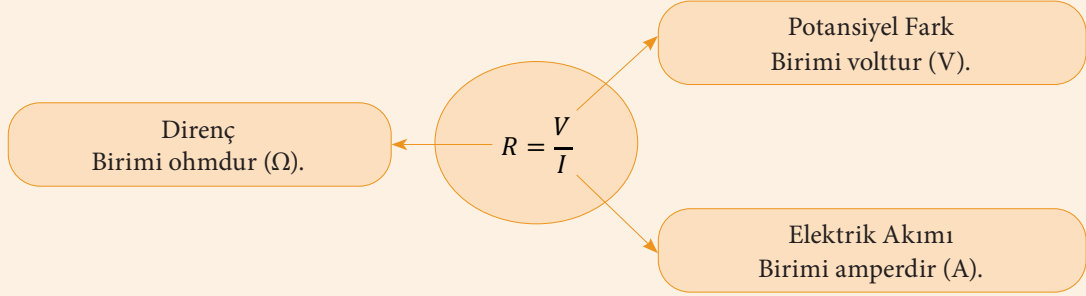



Kontrol Noktası



Ohm Yasası'na göre devredeki direncin uçları arasındaki potansiyel fark arttıkça devreden geçen elektrik akımı da potansiyel farkla doğru orantılı artar.



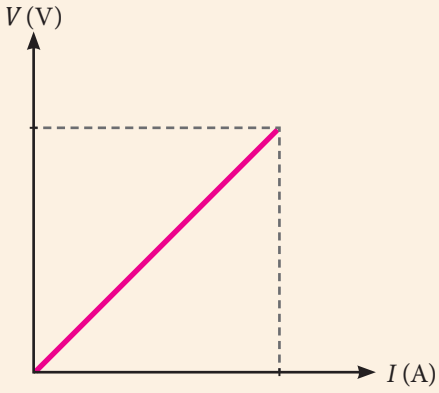Ohm Yasası'na göre V - I grafiği şekildeki gibi olur:



Tabloda devre elemanları ile devre elemanlarının sembolleri gösterilmektedir:

Devre Elemanının Adı	Devre Elemanının Şematik Gösterimi
Üreteç	
İletken tel	
Anahtar	
Direnç	

Devre Elemanının Adı	Devre Elemanının Şematik Gösterimi
Lamba	
Reosta	
Ampermetre	
Voltmetre	